

ARQ1 _ Aula_13

Tema: Introdução à linguagem Verilog e simulação em Logisim (circuitos sequenciais)

Orientação geral:

Apresentar todas as soluções em apenas um arquivo com formato texto (.txt).
Sugere-se usar como nome Guia_xx.txt, onde xx indicará o guia, exemplo Guia_01.txt.
Todos os arquivos deverão conter identificações iniciais com o nome e matrícula, no caso de programas, usar comentários.
As implementações e testes dos exemplos em Verilog (.v) fornecidos como pontos de partida, também fazem parte da atividade e deverão ter os códigos fontes entregues **separadamente**, com o código fonte, a fim de que possam ser compilados e testados.
Sugere-se usar como nomes Guia_01yy.v, onde yy indicará a questão, exemplo Guia_0101.v
As saídas de resultados, opcionalmente, poderão ser copiadas ao final do código, em comentários.
Quaisquer outras anotações, observações ou comentários poderão ser colocadas em arquivo texto (README.txt) acompanhando a entrega.

Outras formas de solução serão **opcionais**; não servirão para substituir as atividades a serem avaliadas. Caso entregues, poderão contar apenas como atividades extras.
Os programas com funções desenvolvidas em C, Java ou Python (c, .java, py), como os modelos usados para verificação automática de testes das respostas; caso entregues, também deverão estar em arquivos **separados**, com o código fonte, a fim de serem compilados e testados. Entregar os módulos de testes.
As execuções deverão, preferencialmente, serão testadas mediante uso de redirecionamento de entradas e saídas padrões, cujos dados/resultados deverão ser armazenados em arquivos textos.
Os resultados poderão ser anexados ao código, ao final, como comentários.
Planilhas, caso venham a ser solicitadas, deverão ser **programadas** e/ou usar funções nativas. Serão suplementares e opcionais, e deverão ser entregues em formato texto, preferencialmente, com colunas separadas por tabulações ou no formato (.csv), acompanhando a solução em texto.
Arquivos em formato (.pdf), fotos, cópias de tela ou soluções manuscritas também poderão ser aceitos como recursos suplementares para visualização, mas não servirão como substitutos e **não** terão validade para fins de avaliação.
Os *layouts* de circuitos deverão ser entregues no formato (.circ), identificados internamente.
Os *layouts* de diagramas deverão ser entregues no formato (.jff), identificados externamente.
Figuras exportadas pela ferramenta serão aceitas apenas como arquivos para visualização, mas **não** terão validade para fins de avaliação. Separar versões completas (a) e simplificadas (b).

Atividade: Circuitos sequenciais – *Flip-Flops* – Contadores

Análise e síntese de circuitos sequenciais

As técnicas para análise de circuitos sequenciais que implementam uma certa máquina de estados finitos, em geral, dividem-se em duas etapas:

1. determinar as funções que determinam o próximo estado e as saídas
 - 1.1 especificar as equações que representem a lógica do circuito e as saídas de cada **flip-flop** (estado corrente);
 - 1.2 especificar as equações que determinem as transições entre dois pulsos de **clock**;
 - 1.3 construir a *tabela de transições* para cada uma das combinações das entradas, indicando quais os próximos estados;
 - 1.4 identificar todas as combinações que representem um mesmo estado e reescrevê-las em uma *tabela de estados*;
2. construir as tabelas de estados/saídas que especifiquem o comportamento do circuito para todas as combinações das entradas e do estado corrente:
 - 2.1 verificar as funções das saídas em relação às entradas e aos estados correntes;
 - 2.2 após avaliar todas as combinações de entradas e estados, combinar a tabela de estados com essas informações e criar a tabela de estados/saídas, relacionando cada saída ao próximo estado.

Exemplo 1:

Considerar o circuito abaixo com um **flip-flop** tipo D.

 


Tabela de transições

$Q_t \backslash xy$	00	01	10	11
0	0	1	0	1
1	1	1	0	0

Q_{t+1}

Equações de transições

$$D = x' \cdot Q + y \cdot Q'$$


$$Q_{t+1} = x' \cdot Q_t + y \cdot Q'_t$$

Tabela de estados/saídas

$Q_t \backslash xy$	00	01	10	11
A	A,0	B,1	A,0	B,1
B	B,1	B,1	A,0	A,0

$Q_{t+1},$ saída

Diagrama de estados

 

Considerar o circuito abaixo com dois **flip-flops** tipo JK.

 


Tabela de transições

S ₁ (t)	S ₂ (t)	X	S ₁ (t+1)	S ₂ (t+1)	saída
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1

Equações de transições

$$\text{saída} = S_1 \cdot S_2 \cdot X$$

$$J_1 = S_2 \cdot X' \quad \text{e} \quad K_1 = S_2 + X$$

$$J_2 = S_1 + X \quad \text{e} \quad K_2 = X'$$


$$\begin{aligned} Q_{t+1} &= J_1 Q_t' + K_1' Q_t \\ S_1 &= S_2 \cdot X' \cdot S_1' + (S_2 + X) \cdot S_1 \\ &= S_2 \cdot X' \cdot S_1' + S_2' \cdot X' \cdot S_1 \\ &= X' \cdot (S_2 \cdot S_1' + S_2' \cdot S_1) \\ &= X' \cdot (S_1 \text{ xor } S_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{t+1} &= J_2 Q_t' + K_2' Q_t \\ S_2 &= (X + S_1) \cdot S_2' + (X')' \cdot S_2 \\ &= (X \cdot S_2') + (S_1 \cdot S_2') + (X \cdot S_2) \\ &= X \cdot (S_2' + S_2) + (S_1 \cdot S_2') \\ &= X + (S_1 \cdot S_2') \end{aligned}$$

Tabela de estados/saídas

S1	S2	x=0		x=1		saída
0	0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0/1

Diagrama de estados

 

Exemplo 2:

Projetar um contador crescente módulo 4 (0-1-2-3-0) com *flip-flops* tipo D.

Tabela de transições

 



Diagrama de estados

	S1 (t)	S2 (t)	evento c	S1 (t+1)	S2 (t+1)
	a	b		a	b
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
2	0	1	0	0	1
3	0	1	1	1	0
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	1	1
6	1	1	0	1	1
7	1	1	1	0	0

Equações de transições

sinais	SoP	mintermos	simplificação
S1	3,4,5,6	$a'bc+ab'c'+ab'c+abc'$	$ac'+ab'+ab'c$
S2	1,2,5,6	$a'b'c+a'bc'+ab'c+abc'$	$bc'+b'c$

Circuito

 

Exemplo 3:

Projetar um contador decrescente módulo 4 (0-3-2-1-0) com **flip-flops** tipo D.

Tabela de transições

 



Diagrama de estados

	S1 (t)	S2 (t)	evento c	S1 (t+1)	S2 (t+1)
	a	b		a	b
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
2	0	1	0	0	1
3	0	1	1	0	0
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	1	1
7	1	1	1	1	0

Equações de transições

sinais	SoP	mintermos	simplificação
S1	1,4,6,7	$a'b'c+ab'c'+abc'+abc$	$ac'+ab+a'b'c$
S2	1,2,5,6	$a'b'c+a'bc'+ab'c+abc'$	$bc'+b'c$

Circuito

 

Exercícios

01.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog por portas um módulo, com portas e flip-flops tipo JK apenas, para implementar um contador assíncrono decrescente com 6 bits de comprimento.
DICA: Ver modelo anexo.

02.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog por portas um módulo com portas e flip-flops tipo JK apenas, para implementar um contador assíncrono crescente com 6 bits de comprimento.

03.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog por portas um módulo, com portas lógicas e flip-flops tipo JK apenas, para implementar um contador assíncrono decádico crescente com 5 bits de comprimento.
DICA: Ver modelo anexo.

04.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog por portas um módulo com portas e flip-flops tipo JK apenas, para implementar um contador assíncrono decádico decrescente com 5 bits de comprimento.









05.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo, com portas e flip-flops tipo T apenas, para implementar um contador síncrono módulo 7.
DICA: Ver modelo anexo.

Extras





06.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog por portas um módulo, com portas e flip-flops tipo JK apenas, para implementar um contador em anel com 6 bits de comprimento.
DICA: Ver modelo anexo.

07.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog por portas um módulo com portas e flip-flops tipo JK apenas, para implementar um contador em anel torcido com 6 bits de comprimento.
DICA: Ver modelo anexo.

Flip-flops

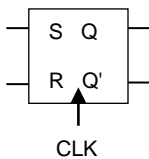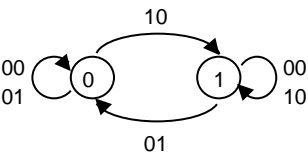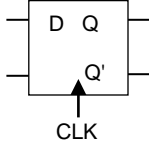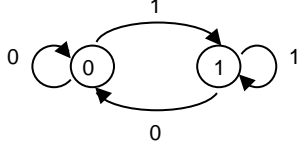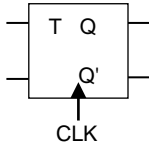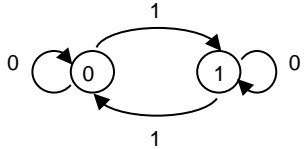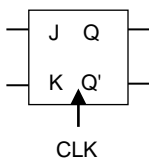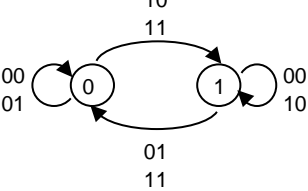Flip-flop	Estados	Característica	Transição	Equação																																								
		<table><tr><th>S</th><th>R</th><th>Q_{t+1}</th><th>Q'_{t+1}</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>Q_t</td><td>Q'_t</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>?</td><td>?</td></tr></table>	S	R	Q _{t+1}	Q' _{t+1}	0	0	Q _t	Q' _t	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	?	?	<table><tr><th>Q_t</th><th>Q_{t+1}</th><th>S</th><th>R</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>X</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>X</td><td>0</td></tr></table>	Q _t	Q _{t+1}	S	R	0	0	0	X	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	X	0	$Q_{t+1}=S+R'.Q_t$
S	R	Q _{t+1}	Q' _{t+1}																																									
0	0	Q _t	Q' _t																																									
0	1	0	1																																									
1	0	1	0																																									
1	1	?	?																																									
Q _t	Q _{t+1}	S	R																																									
0	0	0	X																																									
0	1	1	0																																									
1	0	0	1																																									
1	1	X	0																																									
		<table><tr><th>D</th><th>Q_{t+1}</th><th>Q'_{t+1}</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	D	Q _{t+1}	Q' _{t+1}	0	0	1	1	1	0	<table><tr><th>Q_t</th><th>Q_{t+1}</th><th>D</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	Q _t	Q _{t+1}	D	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	$Q_{t+1} = D$																
D	Q _{t+1}	Q' _{t+1}																																										
0	0	1																																										
1	1	0																																										
Q _t	Q _{t+1}	D																																										
0	0	0																																										
0	1	1																																										
1	0	0																																										
1	1	1																																										
		<table><tr><th>T</th><th>Q_{t+1}</th><th>Q'_{t+1}</th></tr><tr><td>0</td><td>Q_t</td><td>Q'_t</td></tr><tr><td>1</td><td>Q'_t</td><td>Q_t</td></tr></table>	T	Q _{t+1}	Q' _{t+1}	0	Q _t	Q' _t	1	Q' _t	Q _t	<table><tr><th>Q_t</th><th>Q_{t+1}</th><th>T</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	Q _t	Q _{t+1}	T	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	$Q_{t+1} = T \oplus Q_t$																
T	Q _{t+1}	Q' _{t+1}																																										
0	Q _t	Q' _t																																										
1	Q' _t	Q _t																																										
Q _t	Q _{t+1}	T																																										
0	0	0																																										
0	1	1																																										
1	0	1																																										
1	1	0																																										
		<table><tr><th>J</th><th>K</th><th>Q_{t+1}</th><th>Q'_{t+1}</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>Q_t</td><td>Q'_t</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Q'_t</td><td>Q_t</td></tr></table>	J	K	Q _{t+1}	Q' _{t+1}	0	0	Q _t	Q' _t	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	Q' _t	Q _t	<table><tr><th>Q_t</th><th>Q_{t+1}</th><th>J</th><th>K</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>X</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>X</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>X</td><td>0</td></tr></table>	Q _t	Q _{t+1}	J	K	0	0	0	X	0	1	1	X	1	0	X	1	1	1	X	0	$Q_{t+1}=J.Q_t'+K'.Q_t$
J	K	Q _{t+1}	Q' _{t+1}																																									
0	0	Q _t	Q' _t																																									
0	1	0	1																																									
1	0	1	0																																									
1	1	Q' _t	Q _t																																									
Q _t	Q _{t+1}	J	K																																									
0	0	0	X																																									
0	1	1	X																																									
1	0	X	1																																									
1	1	X	0																																									

Configurações especiais

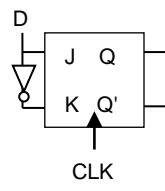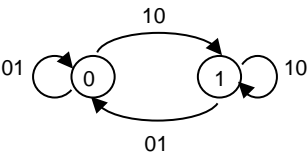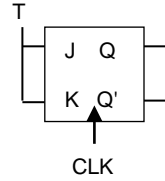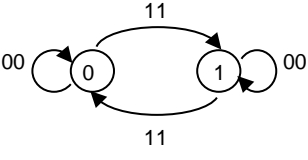Flip-flop	Estados	Característica	Transição	Equação																																								
		<table><tr><th>J</th><th>K</th><th>Q_{t+1}</th><th>Q'_{t+1}</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	J	K	Q _{t+1}	Q' _{t+1}					0	1	0	1	1	0	1	0					<table><tr><th>Q_t</th><th>Q_{t+1}</th><th>J/D</th><th>K/D'</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	Q _t	Q _{t+1}	J/D	K/D'	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	$Q_{t+1}=1.Q_t'+0'.Q_t$ $Q_{t+1}=1$ $Q_{t+1}=0.Q_t'+1'.Q_t$ $Q_{t+1}=0$
J	K	Q _{t+1}	Q' _{t+1}																																									
0	1	0	1																																									
1	0	1	0																																									
Q _t	Q _{t+1}	J/D	K/D'																																									
0	0	0	1																																									
0	1	1	0																																									
1	0	0	1																																									
1	1	1	0																																									
		<table><tr><th>J</th><th>K</th><th>Q_{t+1}</th><th>Q'_{t+1}</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>Q_t</td><td>Q'_t</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Q_t'</td><td>Q_t</td></tr></table>	J	K	Q _{t+1}	Q' _{t+1}	0	0	Q _t	Q' _t									1	1	Q _t '	Q _t	<table><tr><th>Q_t</th><th>Q_{t+1}</th><th>J=T</th><th>K=T</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Q _t	Q _{t+1}	J=T	K=T	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	$Q_{t+1}=0.Q_t'+0'.Q_t$ $Q_{t+1}=0'.Q_t = Q_t$ $Q_{t+1}=1.Q_t'+1'.Q_t$ $Q_{t+1}=1.Q_t' = Q_t'$
J	K	Q _{t+1}	Q' _{t+1}																																									
0	0	Q _t	Q' _t																																									
1	1	Q _t '	Q _t																																									
Q _t	Q _{t+1}	J=T	K=T																																									
0	0	0	0																																									
0	1	1	1																																									
1	0	1	1																																									
1	1	0	0																																									


```

module dff ( output q, output qnot,
             input  d, input clk,
             input  preset, input clear );
reg q, qnot;

always @( posedge clk )
begin
  if ( clear )    begin q <= 0; qnot <=  1; end
  else
    if ( preset ) begin q <= 1; qnot <=  0; end
    else
      begin q <= d; qnot <= ~d; end
end

endmodule // dff

module jkff ( output q, output qnot,
             input  j, input k,
             input clk, input preset, input clear );

reg  q, qnot;

always @( posedge clk or
          posedge preset or
          posedge clear )
begin
  if ( clear )    begin q <= 0; qnot <= 1; end
  else
    if ( preset ) begin q <= 1; qnot <= 0; end
    else
      if ( j & ~k ) begin q <= 1; qnot <= 0; end
      else
        if ( ~j & k ) begin q <= 0; qnot <= 1; end
        else
          if ( j & k )
            begin q <= ~q; qnot <= ~qnot; end
end

endmodule // jkff

```

```

module tff ( output q, output qnot,
             input  t, input  clk,
             input  preset, input clear );

reg q, qnot;

always @( posedge clk or ~preset or ~clear)
begin
  if ( ~clear )
    begin  q <= 0;          qnot <= 1;  end
  else
    if ( ~preset )
      begin  q <= 1;          qnot <= 0;  end
    else
      begin
        if ( t ) begin q <= ~q; qnot <= ~qnot; end
        end
      end

endmodule // tff


module srff ( output q, output qnot,
             input  s, input  r, input clk,
             input preset, input clear );
reg q, qnot;

always @( posedge clk )
begin
  if ( clear )    begin q <= 0; qnot <= 1; end
  else
    if ( preset )  begin q <= 1; qnot <= 0; end
    else
      if ( s & ~r ) begin q <= 1; qnot <= 0; end
      else
        if ( ~s & r ) begin q <= 0; qnot <= 1; end
        else
          if ( s & r )
            begin  q <= 0; qnot <= 0;  end // arbitrary
end


endmodule // srff

```


(Down) Asynchronous counter

 


(Up) Asynchronous counter

 


(Down) Decade counter

 



(Up) Decade counter

 

(Down) Synchronous counter

 

(Up) Synchronous counter

  

Counter base 5

